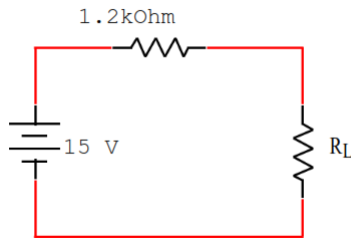


Práctica No. 6 TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA

Integrantes: León Steven, Figueroa Erick, Viracucha William



Cálculo de la Potencia para cada valor de R_L

Para calcular la potencia se utilizara la siguiente fórmula:

$$p = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 \cdot R_L \quad ; \quad R_{Th} = 1200\Omega \quad ; \quad V_{Th} = 15\text{ V}$$

$$R_L = 220\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 220\Omega} \right)^2 \cdot 220\Omega = 24.548\text{ mWatts}$$

$$R_L = 470\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 470\Omega} \right)^2 \cdot 470\Omega = 37.918\text{ mWatts}$$

$$R_L = 680\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 680\Omega} \right)^2 \cdot 680\Omega = 43.288\text{ mWatts}$$

$$R_L = 820\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 820\Omega} \right)^2 \cdot 820\Omega = 45.216\text{ mWatts}$$

$$R_L = 1000\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 1000\Omega} \right)^2 \cdot 1000\Omega = 46.487\text{ mWatts}$$

$$R_L = 1500$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 1500\Omega} \right)^2 \cdot 1500\Omega = 46.296\text{ mWatts}$$

$$R_L = 1800\Omega$$

$$p = \left(\frac{15\text{ V}}{1200\Omega + 1800\Omega} \right)^2 \cdot 1800\Omega = 45\text{ mWatts}$$

$$R_L = 2200\Omega$$

$$p = \left(\frac{15 \text{ V}}{1200 \Omega + 2200 \Omega}\right)^2 \cdot 2200 \Omega = 42.82 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 3900\Omega$$

$$p = \left(\frac{15 \text{ V}}{1200 \Omega + 3900 \Omega}\right)^2 \cdot 3900 \Omega = 33.737 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 4700\Omega$$

$$p = \left(\frac{15 \text{ V}}{1200 \Omega + 4700 \Omega}\right)^2 \cdot 4700 \Omega = 30.379 \text{ mWatts}$$

Cálculo de la Potencia Máxima ($R_{Th} = R_L$)

$$p = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

$$p = \frac{15^2 \text{ V}}{4 \cdot 1200\Omega} = 46.875 \text{ mWatts}$$

Cálculo de la Potencia para cada valor de R_L para Tinkercad

Para calcular la potencia se utilizara la siguiente fórmula:

$$p = I * V$$

$$R_L = 220\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 2.32 \text{ V} \quad ; \quad I = 10.6 \text{ mA}$$

$$p = (10.6 \text{ mA}) \cdot (2.32 \text{ V}) = 24.592 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 470\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 4.22 \text{ V} \quad ; \quad I = 8.98 \text{ mA}$$

$$p = (8.98 \text{ mA}) \cdot (4.22 \text{ V}) = 37.895 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 680\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 5.43 \text{ V} \quad ; \quad I = 7.98 \text{ mA}$$

$$p = (7.98 \text{ mA}) \cdot (5.43 \text{ V}) = 43.331 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 820\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 6.09 \text{ V} \quad ; \quad I = 7.43 \text{ mA}$$

$$p = (7.43 \text{ mA}) \cdot (6.09 \text{ V}) = 45.248 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 1000\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 6.82 \text{ V} \quad ; \quad I = 6.82 \text{ mA}$$

$$p = (6.82 \text{ mA}) \cdot (6.82 \text{ V}) = 46.512 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 1500\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 8.33 \text{ V} \quad ; \quad I = 5.56 \text{ mA}$$

$$p = (5.56 \text{ mA}) \cdot (8.33 \text{ V}) = 46.314 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 1800\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 9 \text{ V} \quad ; \quad I = 5 \text{ mA}$$

$$p = (5 \text{ mA}) \cdot (9 \text{ V}) = 45 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 2200\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 9.71 \text{ V} \quad ; \quad I = 4.41 \text{ mA}$$

$$p = (4.41 \text{ mA}) \cdot (9.71 \text{ V}) = 42.821 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 3900\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 11.5 \text{ V} \quad ; \quad I = 2.94 \text{ mA}$$

$$p = (2.94 \text{ mA}) \cdot (11.5 \text{ V}) = 33.81 \text{ mWatts}$$

$$R_L = 4700\Omega \quad ; \quad V_{RL} = 11.9 \text{ V} \quad ; \quad I = 2.54 \text{ mA}$$

$$p = (2.54 \text{ mA}) \cdot (11.9 \text{ V}) = 30.226 \text{ mWatts}$$

Cálculo de Errores:

$$Error = \frac{|\text{Valor Teórico} - \text{Valor Medido}|}{\text{Valor Teórico}} \cdot 100$$

$$R_L = 220$$

$$E = \frac{|24.548 \text{ mWatts} - 24.592 \text{ mWatts}|}{24.584 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.18 \%$$

$$R_L = 470$$

$$E = \frac{|37.895 \text{ mWatts} - 37.918 \text{ mWatts}|}{37.895 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.06 \%$$

$$R_L = 680$$

$$E = \frac{|43.331 \text{ mWatts} - 43.288 \text{ mWatts}|}{43.331 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.1 \%$$

$$R_L = 820$$

$$E = \frac{|45.248 \text{ mWatts} - 45.216 \text{ mWatts}|}{45.248 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.07 \%$$

$$R_L = 1000$$

$$E = \frac{|46.512 \text{ mWatts} - 46.487 \text{ mWatts}|}{46.512 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.05 \%$$

$$R_L = 1500$$

$$E = \frac{|46.314 \text{ mWatts} - 46.296 \text{ mWatts}|}{46.314 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.04 \%$$

$$R_L = 1800$$

$$E = \frac{|45 \text{ mWatts} - 45 \text{ mWatts}|}{45 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0\%$$

$$R_L = 2200$$

$$E = \frac{|42.821 \text{ mWatts} - 42.82 \text{ mWatts}|}{42.821 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.002 \%$$

$$R_L = 3900$$

$$E = \frac{|33.81 \text{ mWatts} - 33.737 \text{ mWatts}|}{33.81 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.216 \%$$

$$R_L = 4700$$

$$E = \frac{|30.226 \text{ mWatts} - 30.379 \text{ mWatts}|}{30.226 \text{ mWatts}} \cdot 100 = 0.5 \%$$